

# ECS 154A Homework 4

Hardy Jones  
999397426  
Professor Nitta  
Fall 2013

1. Implement the following D flipflop as a JK flipflop.

D

		$QX$			
		00	01	11	10
$YZ$	00	1	0	0	1
	01	1	1	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	1	0	0